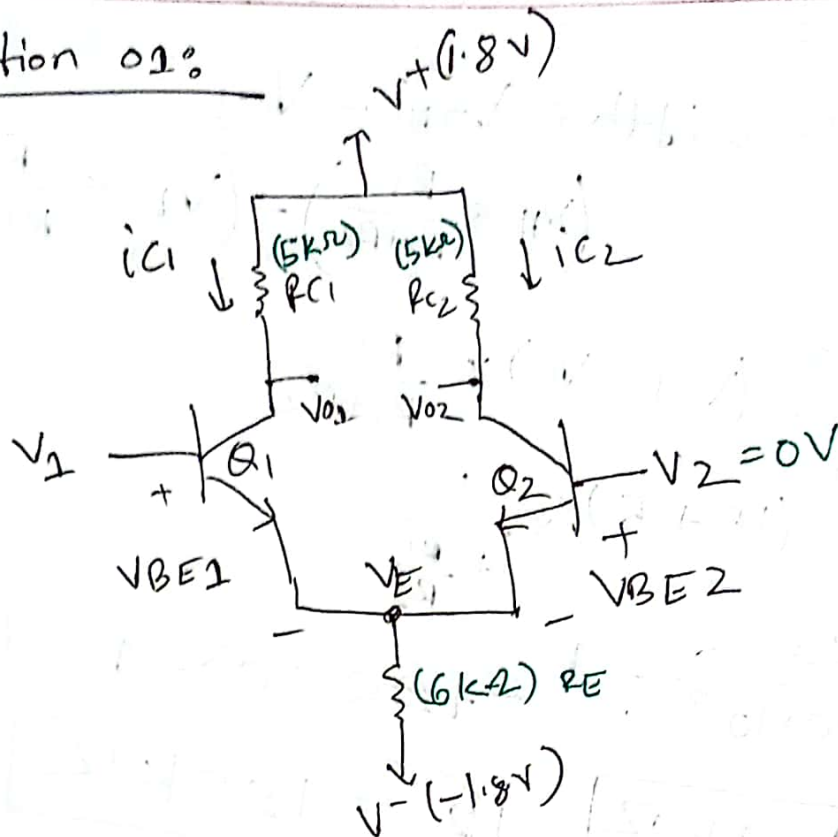


Name-SADAF M. ANIS  
ID-20101537  
Sec-II

CSE 350  
HWS

Question 01%



if  $V_2 = 0V$ ,  
 $Q_1, Q_2 \rightarrow$  FA (circuit symmetric)  
 (current flow same as  $V_1 = 0$   
 $V_2 = 0$ )

So,  $V_{BE1} = 0.7V$ , So,  $V_E = -0.7V$

$$\therefore i_E = \frac{-0.7 - (-1.8)}{6K} = 0.1833 \text{ mA}$$

$$\rightarrow i_{C1} = i_{C2} = \frac{i_E}{2} = 0.091667$$

~~V01~~ Here,  $i_{C1} = \frac{V_+ - V_{01}}{R_{C1}}$

$$\therefore V_{01} = \cancel{i_{C1}} V_+ - i_{C1} \times R_{C1}$$

$$= (1.8 - 5 \times 0.091667)$$

$$= 1.341665 \text{ V}$$

$$V_{02} = (1.8 - 5 \times 0.091667) = 1.341665 \text{ V}$$

$$V_2 - V_1 > 120 \text{ mV}, Q_1 \rightarrow C, Q_2 \rightarrow FA$$

if  $V_1 = -0.5 \text{ V}$

Here, we know,

if  $V_2 - V_1 > 120 \text{ mV}$  then  $Q_1 \rightarrow \text{cutoff}, Q_2 \rightarrow FA$   
 $= 0 + 0.5 \Rightarrow 500 \text{ mV} > 120 \text{ mV}$ , so,  $Q_1 \rightarrow C, Q_2 \rightarrow FA$

$$i_{C1} = 0, V_{BE2} = 0.7 \text{ V}, V_E = -0.7 \text{ V}$$

$$\therefore i_E = \frac{-0.7 - (-1.8)}{6 \text{ K}} = 0.1833 \text{ mA}$$

$$\text{So, } i_{C1} + i_{C2} = i_E$$

$$\downarrow$$

$$i_E = i_{C2} = 0.1833 \text{ mA}$$

$$V_{O1} = V^+ - i_{C1} \times R_{C1}$$

$$= 1.8 \text{ V}$$

$$V_{O2} = 1.8 - (0.1833 \times 5)$$

$$= 0.8835 \text{ V}$$

if  $V_1 = +0.5 \text{ V}, Q_1 \rightarrow FA, Q_2 = \text{cutoff}$

$$i_{C2} = 0, V_E = 0.5 - 0.7 = -0.2 \text{ V}$$

$$i_E = \frac{-0.2 - (-1.8)}{6 \text{ K}} = 0.2667$$


$$i_{C1} = i_E = 0.2667, i_{C2} = 0$$

$$V_{O1} = V^+ - i_{C1} \times R_{C1} = 0.4665 \text{ V}$$

$$V_{O2} = V^+ - i_{C2} \times R_{C2} = 1.8 \text{ V} \quad (\text{Ans})$$



## Question 02:

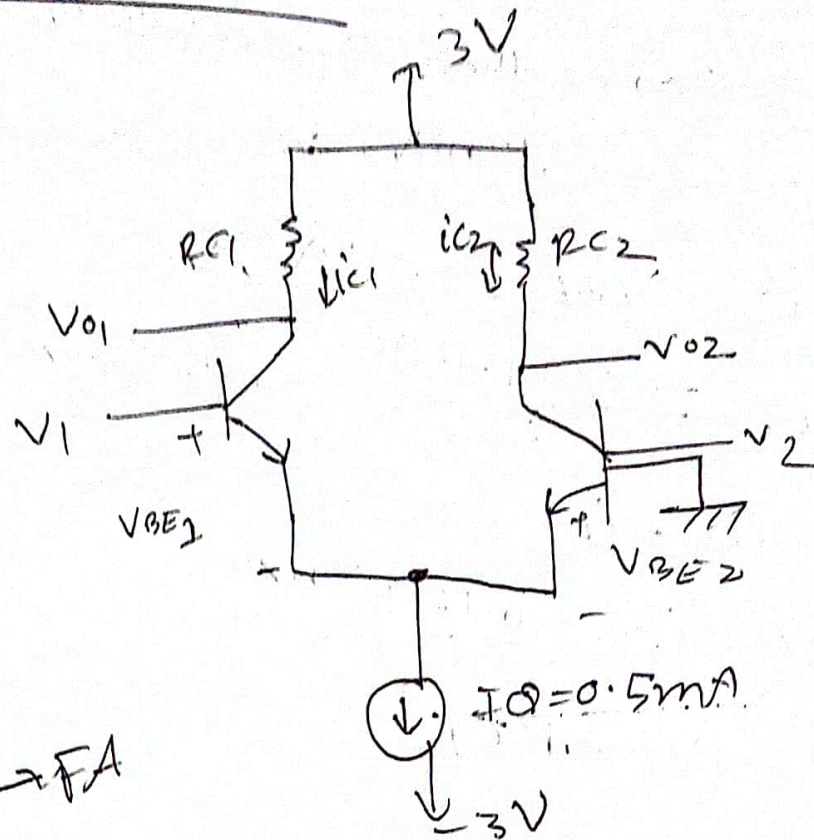

Q1  $\rightarrow$  CVT  
Q2  $\rightarrow$  FA

Here,  $V_1$  must be  $< -120\text{mV}$ , as  $V_{BE2} = -1$ .  
So, obtain  $i_{C1} = 0\text{mA}$ .  $I_Q = i_{C1} + i_{C2}$ .

$$\therefore I_Q = i_{C2} = \underline{0.5\text{mA}}$$

$$\text{So, } i_{C2} = \frac{3 - V_{O2}}{R_{C2}}$$

$$\Rightarrow 0.5 \times R_{C2} = (3 - 1)$$

$$\therefore R_{C2} = 8\text{k}\Omega$$



For scenario 2,

$V_{O1} = 0V$ , when  $V_{I1} = 1V$  so,  $Q_1 = FA$ ,  $Q_2 \rightarrow cut$   
 so,  $i_{C2} = 0mA$ ,  $i_{C1} = 0.5mA = I_Q$

$$\therefore \frac{3 - V_{O1}}{R_{C1}} = i_{C1}$$

$$\therefore R_{C1} = 6k\Omega$$

Scenario 3  $\rightarrow$

$$i_{C1} = 0.3mA, i_{C2} = 0.2mA$$

$$i_{E1} \propto e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}, i_{E2} \propto e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}$$

$$\text{So, } \frac{i_{E1}}{i_{E2}} = \frac{e^{V_{BE1}/V_T}}{e^{V_{BE2}/V_T}} = e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}}$$

$$\text{So, } V_{BE1} - V_{BE2} = V_{B1} - \cancel{V_{E1}} - V_{BE2} + \cancel{V_{E2}}$$

$$= V_{B1} - V_{B2}$$

$$= V_{B1} - 0 \quad (\text{Given } V_{B2} = GND)$$

$$\frac{0.2}{0.3} = e^{V_{B1}/V_T}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{B1}}{V_T} = \ln\left(\frac{0.2}{0.3}\right)$$

$$\therefore V_{B1} = V_T \ln\left(\frac{0.2}{0.3}\right) \quad (V_T = 25.9mV)$$

$$= 25.9 \times \ln\left(\frac{0.2}{0.3}\right)$$

$$= -10.5015463mV \quad (\text{Ans})$$

Question 03:

$$Q_5 \rightarrow FA, \quad i_1 = 0.5 \text{ mA}$$

$$i_1 = \frac{0 - (-0.2)}{R_1}$$

$$\therefore R_1 = 0.6 \text{ k}\Omega$$

$$\textcircled{1.6V} \text{ so, } i_2 = \frac{-1.6 - (-3.3)}{R_2} \quad [i_2 = 0.5 \text{ mA}]$$

$$\therefore R_2 = 3.2 \text{ k}\Omega$$

$$i_5 = \frac{(-1) - (-3.3)}{R_5} \quad [i_5 = 0.5 \text{ mA}]$$

$$\therefore R_5 = 4.6 \text{ k}\Omega$$



did though in other way  
as time short for  
final

### Question 4

~~$R_3 = 1.5$~~

$$I_{R3} = 1.5 \text{ mA}$$

$$V_R = 2.695 \text{ V}$$

when logic 1 value of  $V_{O2} = 3$

$$V_U = 3$$

$$V_Y = 3$$

$$I_{RE} = 2.875 \text{ mA}$$

$$I_{RC} = 2.875 \text{ mA}$$

$$V_{B3} = 3.09 \text{ V}$$

$$P = AVI = 27.39 \text{ mW}$$

Assume  $V_U = V_Y = \text{logic } 0$ .

$$\text{When logic 1 } V_{O1} = 3,$$

$$V_U = 2.39, V_Y = 2.39$$

$$I_{RE} = 2.49, I_{RC1} = 0, I_{R2} = 2.49$$

$$V_{B4} = 3.1015, P = AVI = 26.55$$



Question 5

$$\overline{(AB + CD)}$$

