

Name: SADAF M. ANIS
ID: 20101537
Sec: 11

350
HW 9

Question 01:

Here, $QE = \frac{\Delta Q}{V_{max} - V_{min}}$

$\Delta Q = \frac{1}{2} \times \frac{V_{max} - V_{min}}{2}$ [n = number of bits]

So, $QE = \frac{1}{2} \times \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n} \times \frac{1}{V_{max} - V_{min}}$

$\rightarrow QE = \frac{1}{2^{n+1}}$

$\rightarrow 1.562 \times \frac{1}{100} = \frac{1}{2^{n+1}}$

$\rightarrow 2^{n+1} = \frac{100}{1.562}$

$\rightarrow n+1 = \log_2 \left(\frac{100}{1.562} \right)$

$\rightarrow n+1 = 6.00$

$\therefore \boxed{n=5}$ (Ans.)

20101537

Question 02:

Here,

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & \\
 & & & & & & \text{LSB} \\
 \text{MSB} & \longleftarrow & & & & &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad V_o &= \left(-\frac{R_F}{R_4} \times V_{s4} \right) + \left(-\frac{R_F}{R_3} \times V_{s3} \right) + \left(-\frac{R_F}{R_2} \times V_{s2} \right) \\
 &\quad + \left(-\frac{R_F}{R_1} \times V_{s1} \right)
 \end{aligned}$$

For the given binary input 0101-

$$\begin{aligned}
 V_o &= \left(-\frac{10}{160} \times (-5) \right) + \left(-\frac{10}{80} \times 0 \right) + \left(-\frac{10}{40} \times 5 \right) + \\
 &\quad \left(-\frac{10}{20} \times 0 \right)
 \end{aligned}$$

$$V_o = 1.562 \text{ V}$$

20/0/537

$$(b) 1 \text{ LSB} = \left(-\frac{R_f}{R_4} \times V_{S4} \right) = \left(-\frac{10}{160} \times (-5) \right) \\ = 0.3125 \text{ V}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \text{ LSB} = \frac{0.3125}{2} = 0.15625$$

$$\therefore 1 \text{ MSB} = \left(-\frac{R_f}{R_1} \times V_{S1} \right) = \left(-\frac{10}{20} \times -5 \right) = 2.5 \text{ V}$$

$$S_1 \text{ is ON} \rightarrow 2.5 \pm 0.15625$$

$$\therefore \left(-\frac{10}{R_1} \times -5 \right) = (2.5 \pm 0.15625)$$

$$\therefore R_1 = 18.8235 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore \text{max error} = \frac{20 - 18.8235}{20} \times 100$$

$$= 5.8823 \% \text{ (Ans.)}$$

20/01/537

Question 03:

(a) Here, $I = \frac{V_{\text{ref}}}{R_{\text{total}}}$

$$\therefore I = \frac{13}{\frac{3R}{2} + 6R + \frac{R}{2}} = \frac{13}{8R}$$

$$\therefore V_1 = I \times \frac{R}{2} = \frac{13}{8R} \times \frac{R}{2} = 0.8125V$$

$$V_2 = I \times \left(\frac{R}{2} + R\right) = \frac{13}{8R} \times \frac{3R}{2} = 2.4375V$$

$$V_3 = I \times \left(\frac{R}{2} + 2R\right) = \frac{13}{8R} \times \frac{5R}{2} = 5.0625V$$

$$V_4 = I \times \left(\frac{R}{2} + 3R\right) = \frac{13}{8R} \times \frac{7R}{2} = 5.6875V$$

$$V_5 = I \times \left(\frac{R}{2} + 4R\right) = \frac{13}{8R} \times \frac{9R}{2} = 7.3125V$$

$$V_6 = I \times \left(\frac{R}{2} + 5R\right) = \frac{13}{8R} \times \frac{11R}{2} = 8.9375V$$

$$V_7 = I \times \left(\frac{R}{2} + 6R\right) = \frac{13}{8R} \times \frac{13R}{2} = 10.5625V$$

20/01/537

Now,

V ₇	V ₆	V ₅	V ₄	V ₃	V ₂	V ₁	OUTPUT
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	000
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	001
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	010
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	011
OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	100
OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	101
OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	110
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	111

For output, 110

up to V₅ is ON.min value of $V_A = V_5 = 7.3125V$ max " " $V_A = V_6 = 8.0375V$ (b) Resistors required = $2^n = 2^6 = 64$ comparators need = $2^6 - 1 = 63$

20/01/537

Question 04:

for 6 bit,

$$V_0 = (-V_{ref}) \left(b_1 + \frac{b_2}{2} + \frac{b_3}{4} + \frac{b_4}{8} + \frac{b_5}{16} + \frac{b_6}{32} \right)$$

for output, $b_1 \uparrow 010110 \rightarrow b_6$

$$V_0' = (-(-7)) \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{0}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{0}{32} \right)$$

$$= 7 \times \frac{11}{16} = 4.8125 \text{ V}$$

for output, 110010,

$$V_0'' = (-(-7)) \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{0}{4} + \frac{0}{8} + \frac{1}{16} + \frac{0}{32} \right)$$

$$= 7 \times 1.5625$$

$$= 10.9375 \text{ V}$$

$$\therefore \text{changes, } \Delta V_0 = V_0'' - V_0'$$

$$= |10.9375 - 4.8125|$$

$$= 6.125 \text{ V} \quad \underline{\underline{A \cdot \checkmark}}$$

20101537

Question 5:

(a) upper threshold voltage $V_{TU} = +V_{sat} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

$$= 20 \times \frac{172}{372}$$

$$= 9.2473 \text{ V}$$

lower threshold voltage, $V_{TL} = -V_{sat} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

$$= -20 \times \frac{172}{372}$$

$$= -9.2473 \text{ V}$$

(b) $T_1 = \tau \ln \left(\frac{+V_{sat} - V_{TL}}{+V_{sat} - V_{TU}} \right)$

$$= R_f C \ln \left(\frac{+V_{sat} - V_{TL}}{+V_{sat} - V_{TU}} \right)$$

$$= 10 \text{ ms} \times \ln \left(\frac{20 + 9.2473}{20 - 9.2473} \right) = 10.006 \text{ ms}$$

$$T_2 = \tau \ln \left(\frac{-V_{sat} - V_{TU}}{-V_{sat} - V_{TL}} \right)$$

$$= R_f C \ln \left(\frac{-V_{sat} - V_{TU}}{-V_{sat} - V_{TL}} \right)$$

$$= 10 \text{ ms} \times \ln \left(\frac{-20 - 9.2473}{-20 + 9.2473} \right)$$

$$= 10.006 \text{ ms}$$

$$\therefore \text{Total time} = t_1 + t_2 = 20.0126 \text{ ms}$$

Question 6:

$$f = 500 \text{ Hz} = 0.5 \text{ kHz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ ms} ; V_{UT} \approx 5 \text{ V}$$

$$\therefore V_{UT} = - \left(- \frac{V_{SAT}}{P} \right) = - \left(\frac{-13.8}{P} \right)$$

$$\Rightarrow P = \frac{13.8}{5} = 2.76$$

$$\therefore PR = 2.76 \times 10 = \boxed{27.6 \text{ k}\Omega}$$

$$f = \frac{P}{4RiC} = \frac{2.76}{4 \times 19 \times C}$$

$$\therefore C = \frac{2.76}{4 \times 19 \times 500} = \boxed{0.1 \mu\text{F}}$$

20101537

$$V_H = +V_{SAT}$$

$$V_L = -V_{SAT}$$

Question 7:-

$$\text{hysteresis width} = V_{TH} - V_{TL}$$

$$= \left(V_H \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) - \left(V_L \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

$$\Rightarrow 100 \times 10^{-3} = (V_H - V_L) \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow 100 \times 10^{-3} = (15 + 5) \times \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{20}{100 \times 10^{-3}} - 1 = \cancel{199} 200 - 1 = 199$$

$$\text{So, } \boxed{R_1 = 1 \text{ k}\Omega}, \boxed{R_2 = 199 \text{ k}\Omega}$$

$$V_{ref} = V_s \times \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1.5 \times \frac{1 + 199}{199}$$
$$= 1.5 \times 1.0050$$

$$\therefore \boxed{V_{ref} = 1.5075}$$

Now,

$$V_u = 300 \times 10^{-6} \times 110 = 0.033 \text{ V}$$

$$V_y = V_u + 0.7 = 0.733$$

$$\therefore R = \frac{V_H - V_y - 0.7}{300 \times 10^{-6}} = \frac{15 - 0.733 - 0.7}{300 \times 10^{-6}}$$
$$= \boxed{45.223 \text{ k}\Omega}$$

(Ans.)